**Name:** **Datum:**

**Die Wechselschaltung - Arbeitsblatt zum Schülerexperiment - Lösung**

## Die Wechselschaltung

**a)** *Siehe oben*

**b)** Die Schaltung in der Garage kann keine UND-Schaltung sein, weil beim dritten Bild die Lampe nicht mehr angeht.

**c)** Die Schaltung in der Garage kann keine ODER-Schaltung sein, weil beim zweiten Bild die Lampe nicht mehr ausgeht.

**d)**

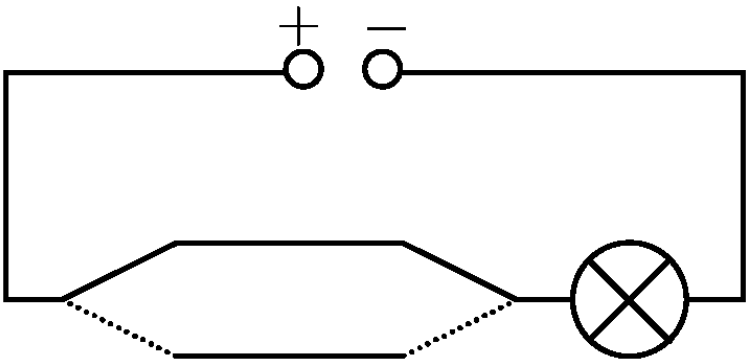


**e)**

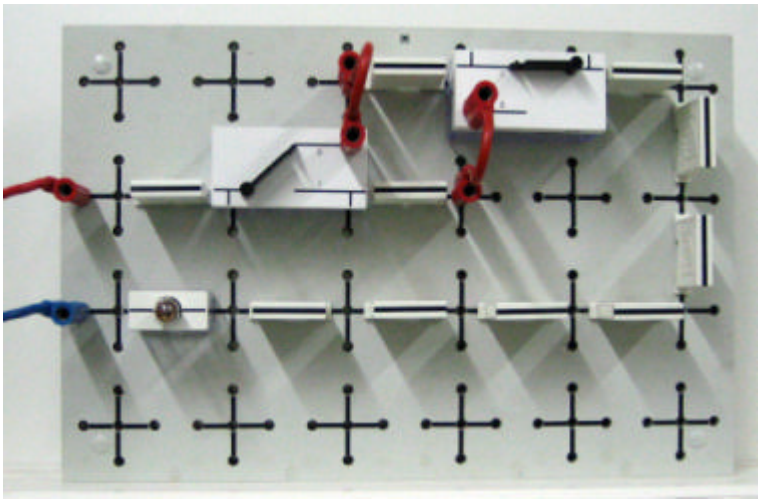

(cc) BY-SA 2010 Thomas Unkelbach